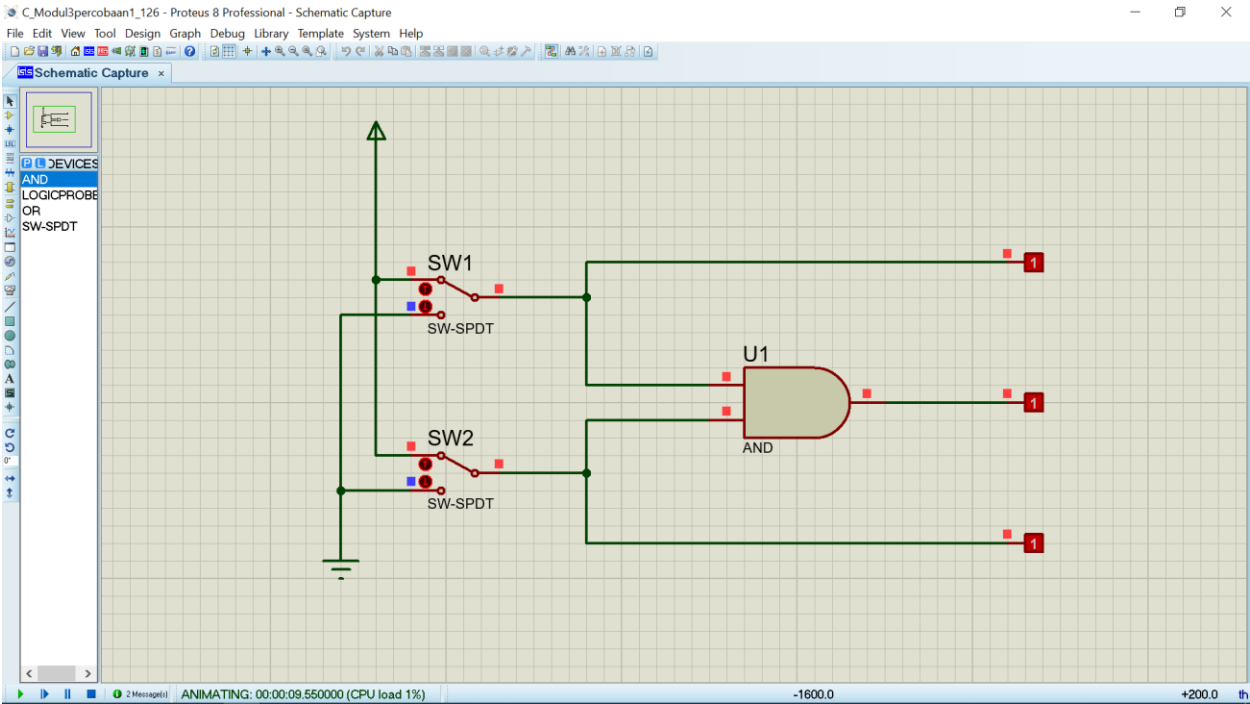


Percobaan 1



sebagai indikator input, dan sebagai output dan sebagai

Gambar 3.2. Gerbang AND



2. Fungsi Boolean :  $L3 = L1 L2$  atau  $L3 = L1.L2$

3. Tabel kebenaran



SW	SW	L1	L	L3
1	2			
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
0	1	0	0	0
1	1	1	1	1

4. Diagram waktu



## Percobaan 2

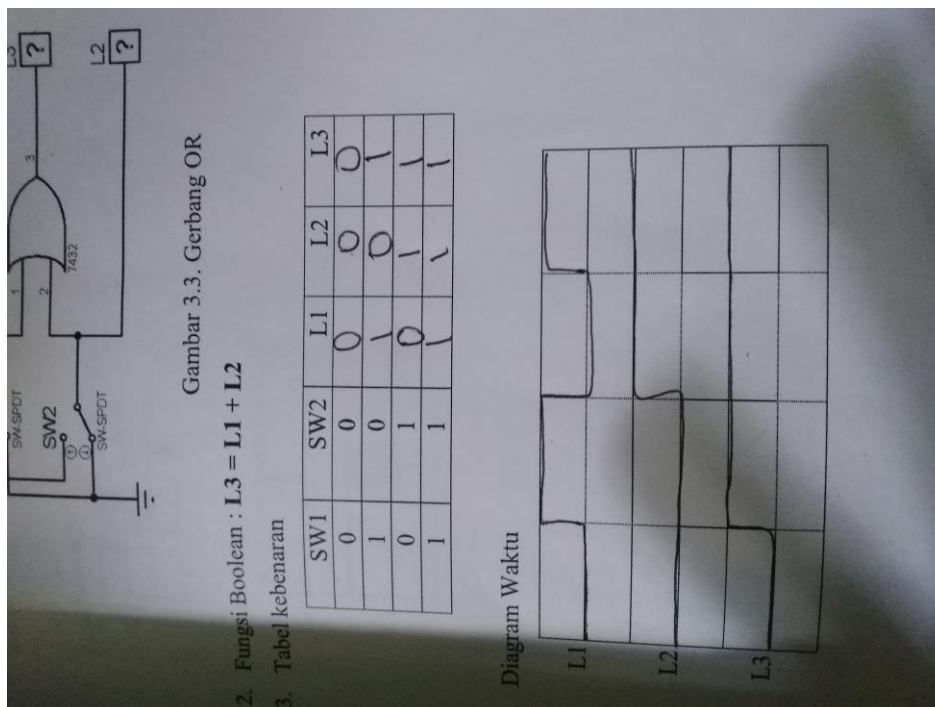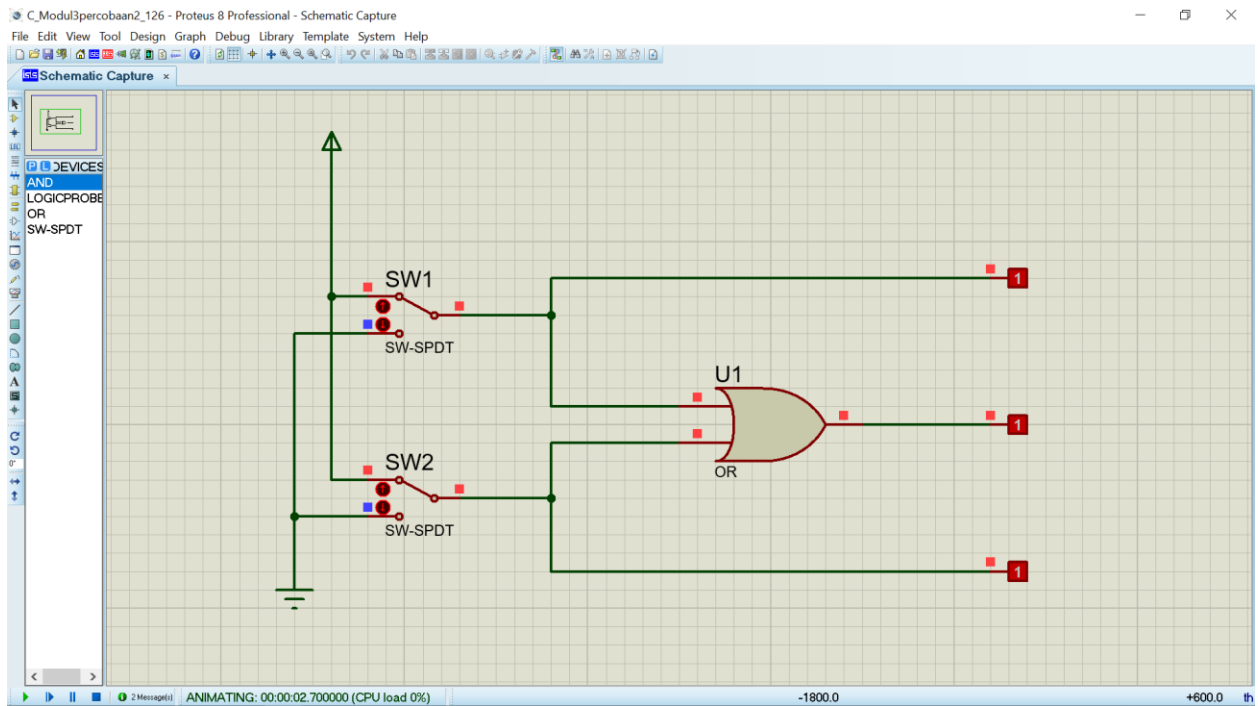



## Percobaan 3

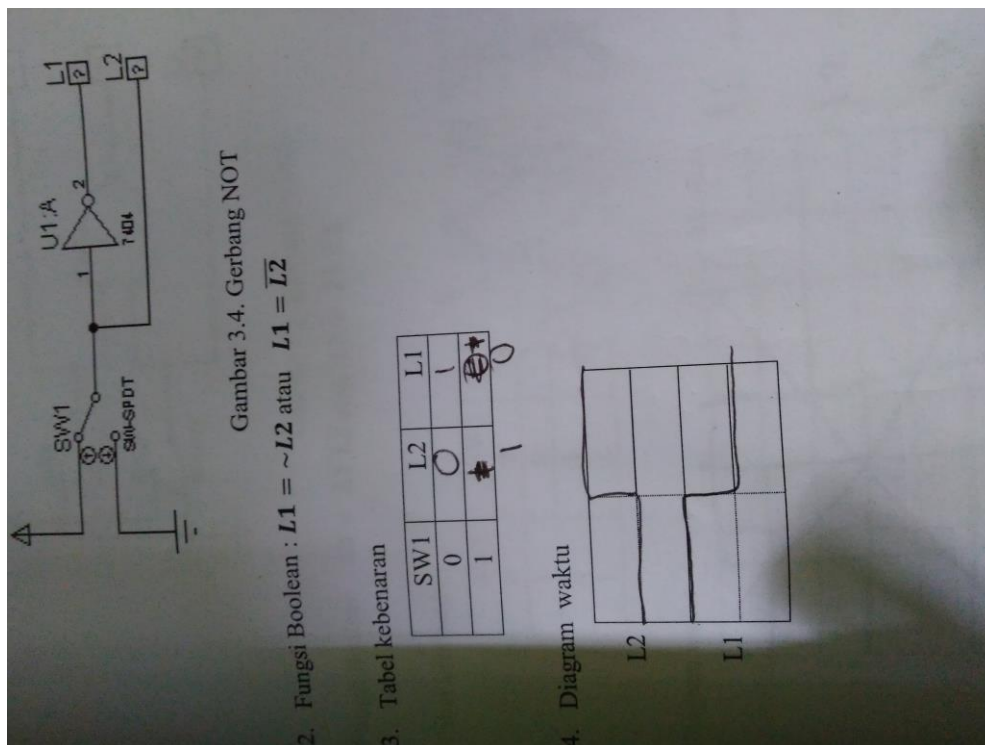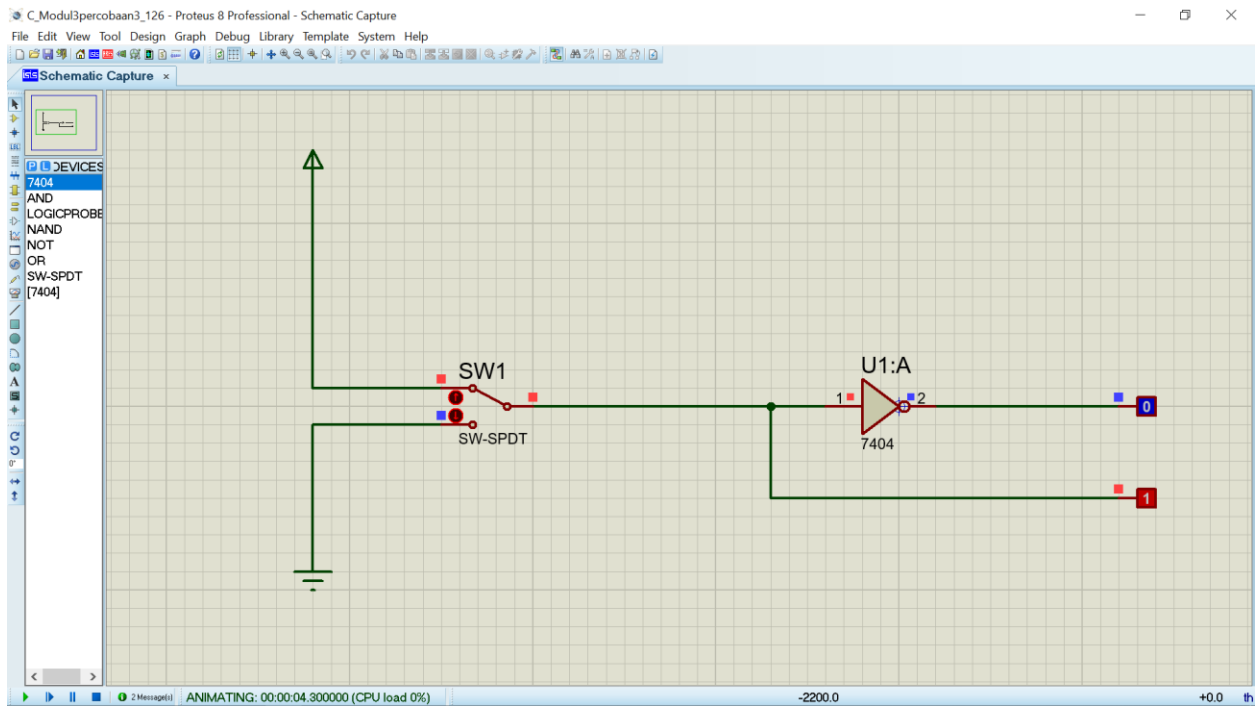



## Percobaan 4

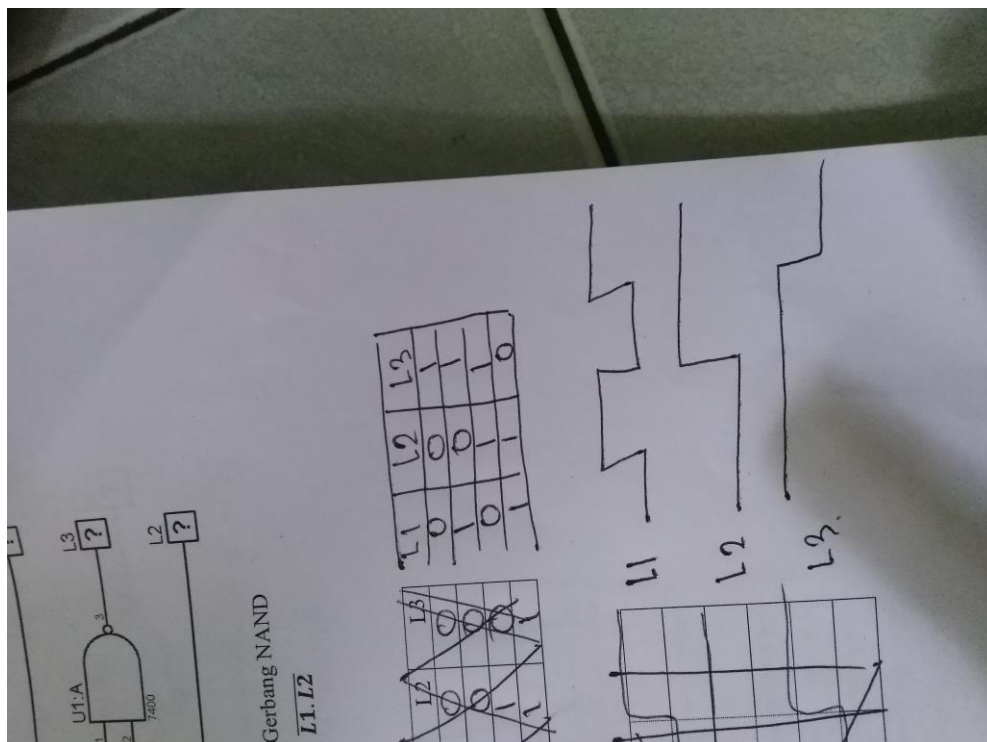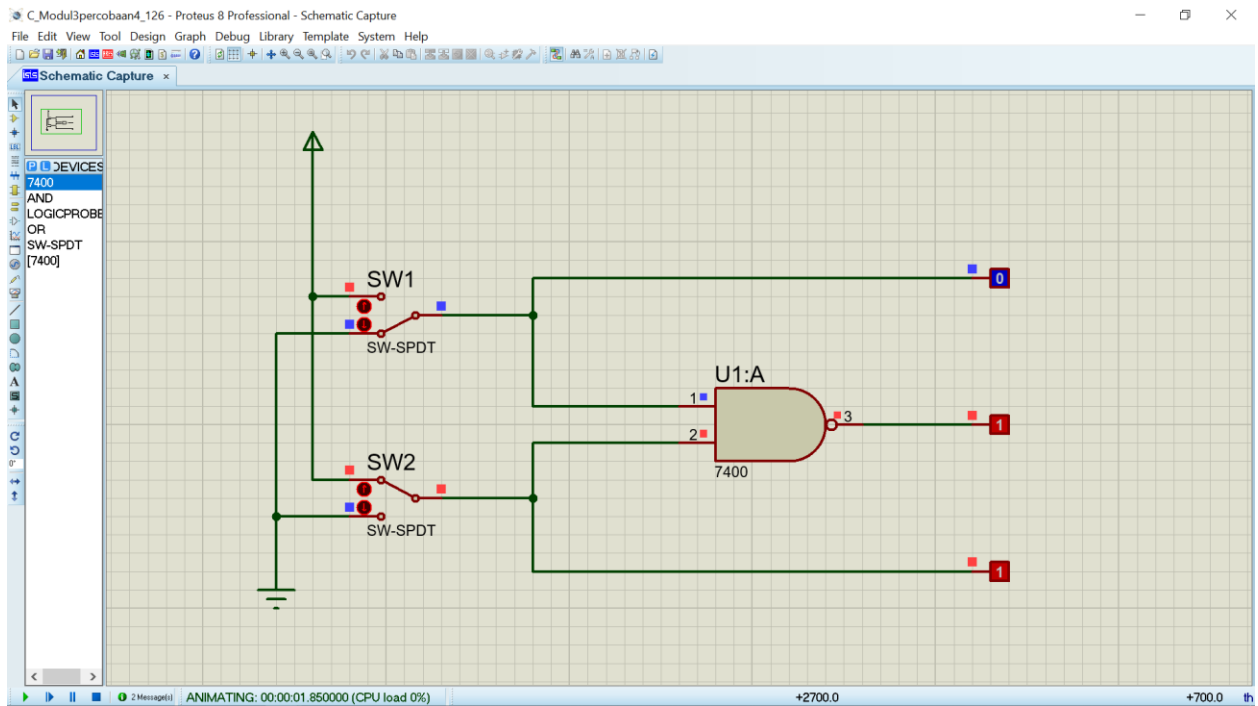

## Percobaan 5

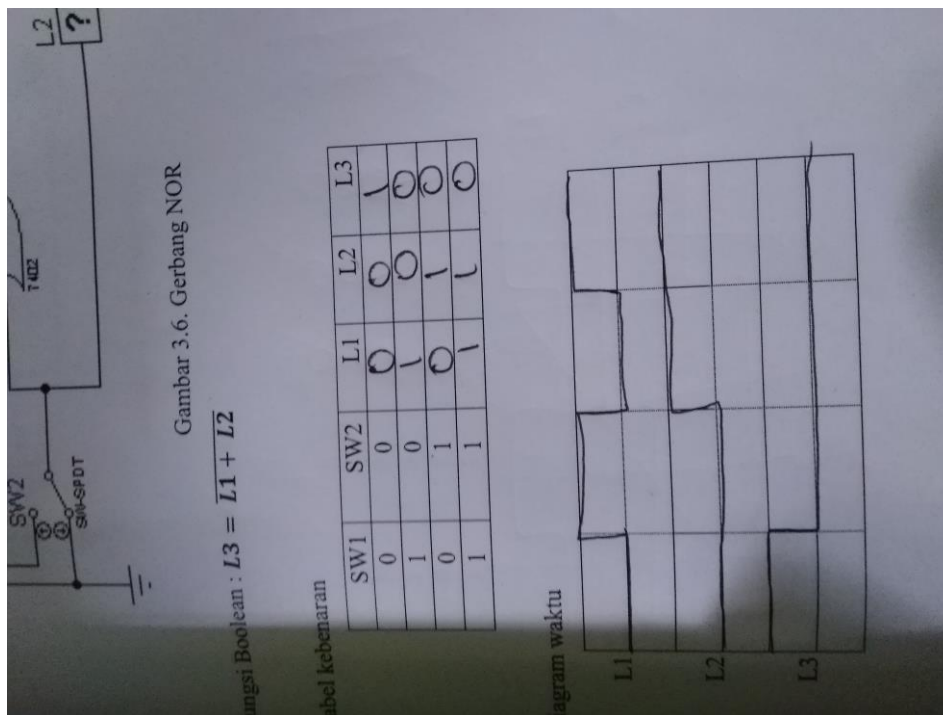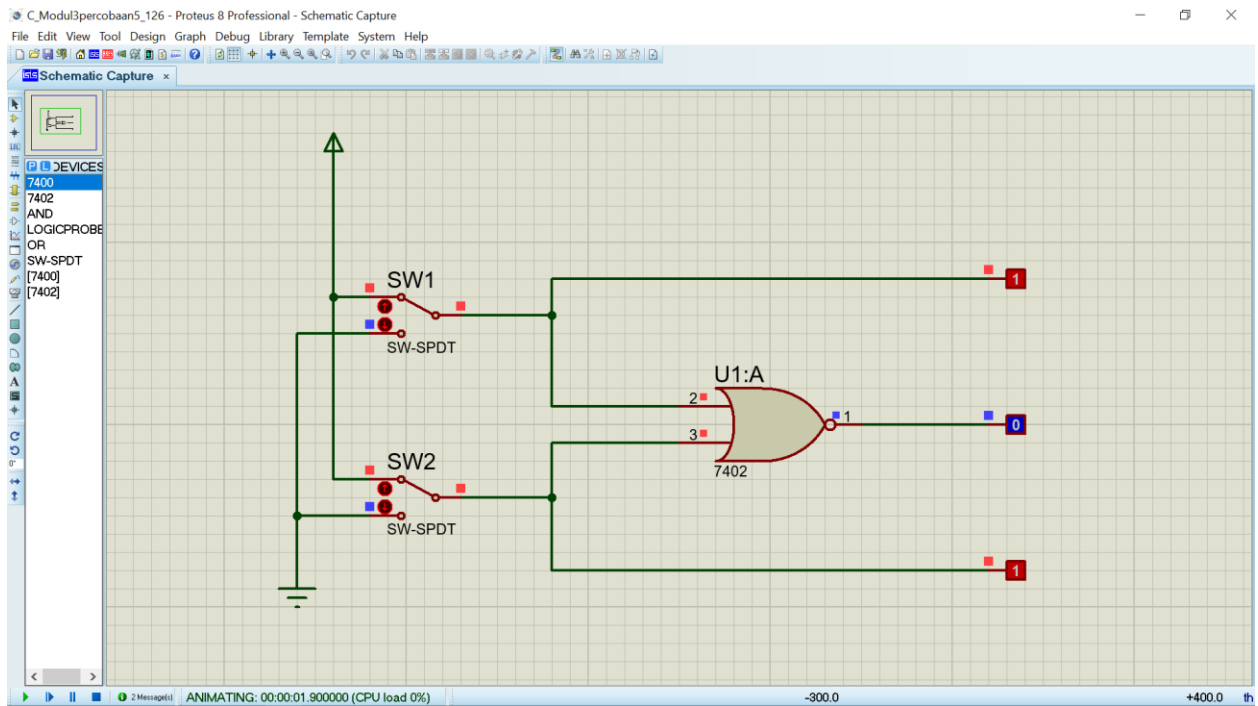

## Percobaan 6

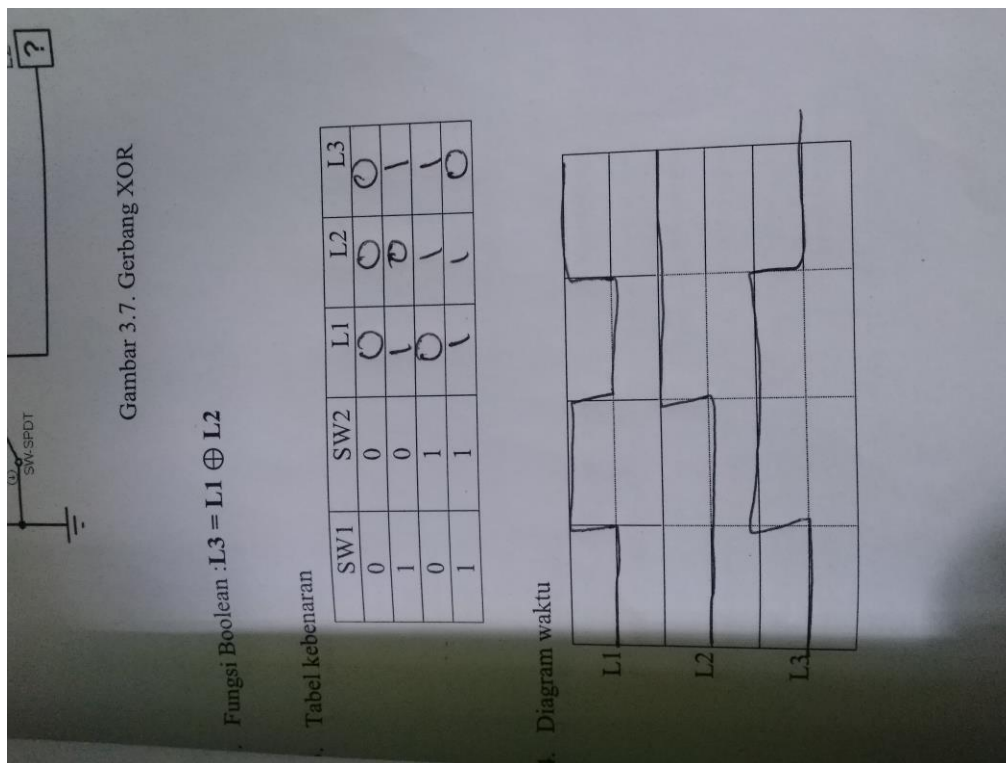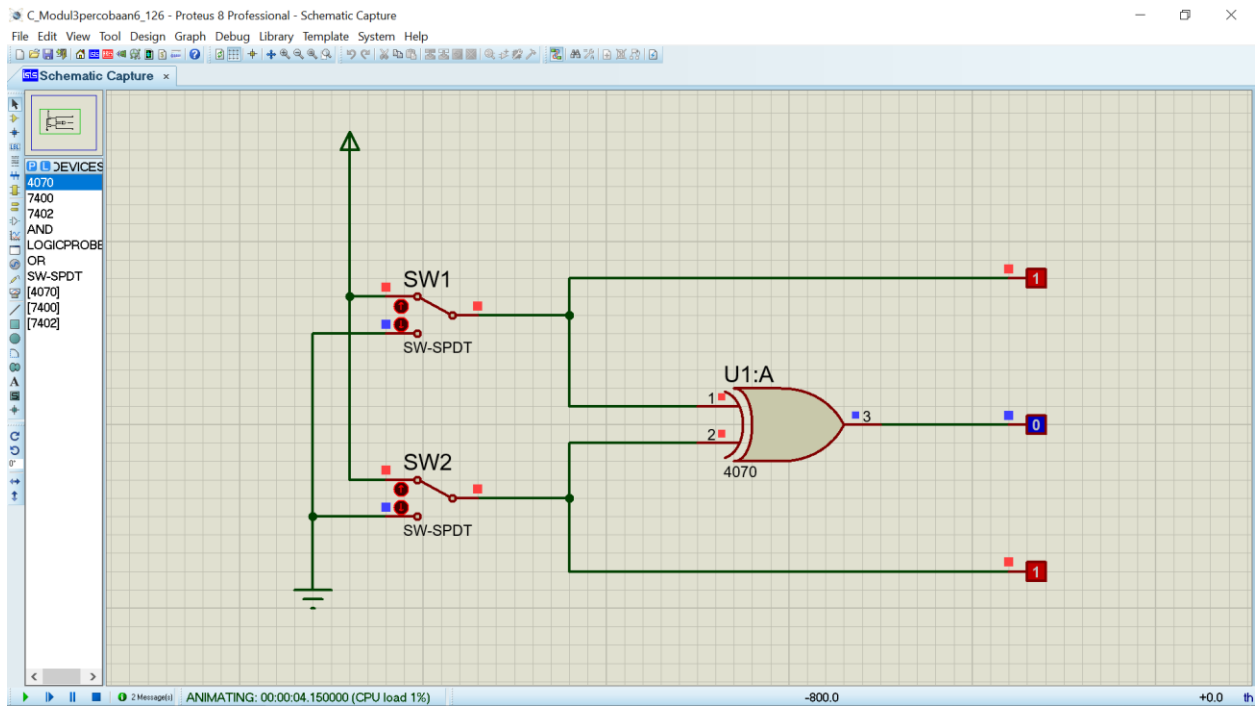

## Percobaan 7

